

Übungsblatt 1

Abgabe 05.11.2015

Unsere Gruppe möchte mit bewerteten Übungszetteln und einem abschließenden Fachgespräch an der Veranstaltung teilnehmen.

Wir nutzen in den Bearbeitungen der Aufgaben einige auf StudIP verfügbare VHDL-Dateien.

Aufgabe 1 2-Bit-Zähler

$$S = \{z_0, z_1, z_2, z_3\}$$

$$S_0 = \{z_0\}$$

$$X = \{0, 1\}$$

$$Y = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$T_{0 \rightarrow 1} \subseteq 1 \times z_0 \times z_1$$

Transitionsrelation

$$T_{1 \rightarrow 2} \subseteq 1 \times z_1 \times z_2$$

$$T_{2 \rightarrow 3} \subseteq 1 \times z_2 \times z_3$$

$$T_{3 \rightarrow 0} \subseteq 1 \times z_3 \times z_0$$

$$T_{0 \rightarrow 3} \subseteq 0 \times z_0 \times z_3$$

$$T_{1 \rightarrow 0} \subseteq 0 \times z_1 \times z_0$$

$$T_{2 \rightarrow 1} \subseteq 0 \times z_2 \times z_1$$

$$T_{3 \rightarrow 2} \subseteq 0 \times z_3 \times z_2$$

$$U_{z_0} \subseteq z_0, 1$$

Ausgaberation

$$U_{z_1} \subseteq z_1, 2$$

$$U_{z_2} \subseteq z_2, 3$$

$$U_{z_3} \subseteq z_3, 4$$

Aufgabe 2 Logische Schaltkreise mit VHDL

Der Code in dieser Abgabe wurde direkt aus unseren abgegebenen Dateien entnommen.


Tabelle 1: Transitionsrelation als Tabelle

| | 0 | 1 |
|-------|-------|-------|
| z_0 | z_3 | z_1 |
| z_1 | z_0 | z_2 |
| z_2 | z_1 | z_3 |
| z_3 | z_2 | z_0 |

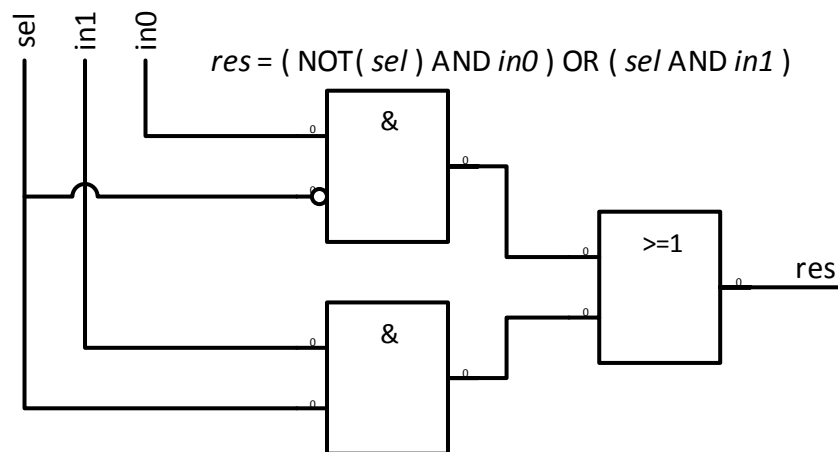Aufgabe 2.1 2-Fach-Multiplexer (multiplexer.vhd)

Der 2-Fach-Multiplexer definiert wie folgt:

$$res = (in0 \wedge \overline{sel}) \vee (in1 \wedge sel)$$



Unsere Implementierung eines Multiplexers nutzt ein Signal `temp1`, das temporär den Ausgabewert speichert, bevor dieser unverändert an `res` ausgegeben wird. So vermeiden wir einen undefinierten Ausgabewert, da `temp1` mit dem Wert 0 initialisiert wird. Ansonsten könnte statt der Zwischenspeicherung in `temp1` auch eine direkte Ausgabe an `res` erfolgen.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity multiplexer is
5     Port ( in0 : in    STD_LOGIC;
6           in1 : in    STD_LOGIC;
7           sel : in    STD_LOGIC;
8           res : out   STD_LOGIC);

```

```
9 end multiplexer;
10
11 architecture multiplexer_impl of multiplexer is
12     -- Signal temp1 dient dazu, dass res von Beginn an definiert ist!
13     signal temp1 : STD_LOGIC := '0';
14
15     begin
16
17         -- Alle Eingänge werden in der Sensibilitaetsliste mit aufgenommen,
18         -- damit der Multiplexer sofort auf jede Eingangsänderung reagiert.
19         multiplexer: process(sel, in0, in1)
20             begin
21
22                 -- Wenn sel = 0 dann leite in0 auf temp1 um.
23                 if (sel = '0') then
24                     temp1 <= in0;
25                 -- Sonst leite in1 auf temp1 um.
26                 else
27                     temp1 <= in1;
28                 end if;
29
30             end process;
31
32         -- Ergebnis des Prozesses an die Ausgabe geben
33         res <= temp1;
34
35     end multiplexer_impl;
```

Testbench: 2-Eingaben-Multiplexer (multiplexer_tb.vhd)

In unserer Testbench definieren wir zunächst die Ports und benötigten Signale. Wir verwenden keinen Clock, da es sich um eine asynchrone Schaltung handelt.

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4 ENTITY multiplexer_tb IS
5 END multiplexer_tb;
6
7 ARCHITECTURE behavior OF multiplexer_tb IS
8
9     COMPONENT multiplexer
10         PORT(
11             in0 : IN  std_logic;
12             in1 : IN  std_logic;
13             sel : IN  std_logic;
14             res : OUT std_logic
15         );
16     END COMPONENT;
17
```

```

18  --Inputs
19  signal in0 : std_logic := '0';
20  signal in1 : std_logic := '0';
21  signal sel : std_logic := '0';
22
23  --Outputs
24  signal res : std_logic;

```

Wir erstellen ein Array, das alle möglichen In- und Outputkombinationen des Multiplexers enthält, entsprechend eine Wahrheitstabelle.

Diese werden in unserer Testschleife verwendet, um nacheinander alle Szenarien abzuarbeiten und das tatsächliche Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis in einer assert-Abfrage abzugleichen.

Mit zahlreichen Konsolenausgaben kann der Test einfach verfolgt und ein potentieller Fehler schnell entdeckt werden.

```

26  BEGIN
27
28      -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
29      uut: multiplexer PORT MAP (
30          in0 => in0,
31          in1 => in1,
32          sel => sel,
33          res => res
34      );
35
36      -- Stimulus process
37      stim_proc: process
38
39          -- Es wird eine Wahrheitstabelle fuer die einzelnen Testfaelle verwendet,
40          -- um den eigentlichen Testcode simpel zu halten (eine Schleife).
41
42          -- Erstellen des Datentypen 'Wahrheitstabelle'
43          type wahrheitstabelle is record
44              -- inputs
45              in0, in1, sel : std_logic;
46              -- and exprected outputs
47              res : std_logic;
48          end record;
49
50          -- Erstellen der Wahrheitstabelle als Array
51          -- Die gewaehlte Wahrheitstabelle deckt alle moeglichen Einganzkombinationen
52          -- ab.
53          type pattern_array is array (natural range <>) of wahrheitstabelle;
54          constant patterns : pattern_array :=
55              (('0','0','0','0'),
56              ('0','0','1','0'),
57              ('0','1','0','0'),
58              ('0','1','1','1'),

```

```

58      ('1','0','0','1'),
59      ('1','0','1','0'),
60      ('1','1','0','1'),
61      ('1','1','1','1')
62  );
63
64  begin
65      -- init prozesse abwarten
66      wait for 100 ns;
67
68      report "Beginn der Testbench";
69
70      -- Scheife zum durchgehen der Wahrheitstabelle
71      for i in patterns'range loop
72          report "Testschritt: " & integer'image(i);
73
74          in0 <= patterns(i).in0;
75          in1 <= patterns(i).in1;
76          sel <= patterns(i).sel;
77
78          -- sicherstellen das quantum abgelaufen ist
79          wait for 2 ns;
80
81          -- Errormeldung, wenn eine erwartete Ausgabe nicht der realen entspricht!
82          -- Abbruch wenn ein Fehler auftritt, wodurch ein solcher leichter
            entdeckt werden kann

```


Aufgabe 2.2 1-Bit-Multiplizierer (einBitMulti.vhd)

Der 1-Bit-Multiplizierer entspricht einem AND-Gate, da kein Carry-Bit erwartet wird. Dementsprechend einfach ist der eigentliche Schaltkreis.

Wie in der ersten Aufgabe nutzen wir ein temporäres und mit 0 initiiertes Signal, um keine Ungewissheit über initiale Signalwerte zu haben.

$$res = in0 \wedge in1$$

$$mul = in0 \text{ AND } in1$$

 

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity multi is
5      port (
6          in0 : in STD_LOGIC;
7          in1 : in STD_LOGIC;
8          res : out STD_LOGIC);
9  end multi;
10
11 architecture multi_impl of multi is
12     -- Signal temp1 dient dazu, dass res von Beginn an definiert ist!
13     signal temp1 : STD_LOGIC := '0';
14
15 begin
16
17     -- Alle Eingänge werden in der Sensibilitätsliste mit aufgenommen,
18     -- damit der Multiplexer sofort auf jede Eingangsänderung reagiert.
19     multipliert: process(in0, in1)
20     begin
21         -- Ein ein Bit Multiplizierer kann mit einem AND-Gatter der
22         -- beiden Eingänge abgebildet werden, da kein Carry erwartet wird!
23         temp1 <= in0 AND in1;
24     end process;
25
26     -- Ergebnis des Prozesses sofort an die Ausgabe geben
27     res <= temp1;
28
29 end multi_impl;

```

Testbench: 1-Bit-Multiplizierer (einBitMulti_tb.vhd)

Auch in diesem Testbench verzichten wir auf einen Clock und überprüfen die Korrektheit der Entität mit einer Wahrheitstabelle. Diese fällt aufgrund der Einfachheit der Entität bedeutend einfacher aus.

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY multi_tb IS
5  END multi_tb;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF multi_tb IS
8
9      -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
10
11      COMPONENT multi
12      PORT(
13          in0 : IN  std_logic;

```

```
14         in1 : IN  std_logic;
15         res : OUT std_logic
16     );
17     END COMPONENT;
18
19     --Inputs
20     signal in0 : std_logic := '0';
21     signal in1 : std_logic := '0';
22
23     --Outputs
24     signal res : std_logic;
25
26 BEGIN
27
28     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
29     uut: multi PORT MAP (
30         in0 => in0,
31         in1 => in1,
32         res => res
33     );
34
35     -- Stimulus process
36     stim_proc: process
37
38     -- Es wird eine Wahrheitstabelle fuer die einzelnen Testfaelle verwendet,
39     -- um den eigentlichen Testcode simpel zu halten (eine Schleife).
40
41     -- Erstellen des Datentypen 'Wahrheitstabelle'
42     type wahrheitstabelle is record
43     -- inputs
44     in0, in1 : std_logic;
45     -- and exprected outputs
46     res : std_logic;
47     end record;
48
49     -- Erstellen der Wahrheitstabelle als Array
50     type pattern_array is array (natural range <>) of wahrheitstabelle;
51     constant patterns : pattern_array :=
52     (('0','0','0'),
53     ('0','1','0'),
54     ('1','0','0'),
55     ('1','1','1'));
56
57     begin
58         -- init prozesse abwarten
59         wait for 100 ns;
60         report "Beginn der Testbench";
61
62         -- Scheife zum durchgehen der Wahrheitstabelle
```


```
63   for i in patterns'range loop
64       report "Testschritt:_" & integer'image(i);
65
66       in0 <= patterns(i).in0;
67       in1 <= patterns(i).in1;
68
69       wait for 2 ns;
70
71       -- Errormeldung, wenn eine erwartete Ausgabe nicht der realen entspricht!
72       -- Abbruch wenn ein Fehler auftritt, wodurch ein solcher leichter
73       -- entdeckt werden kann
74       assert (res = patterns(i).res) report "Falscher_Wert_am_Ausgang!"
75           ↪ severity error;
76
77   end loop;
78
79   -- Ausgabe damit erkennbar wird, dass der Test erfolgreich durchlief
80   report "Ende_der_Testbench" severity failure;
81   wait;
82 end process;
```

Aufgabe 2.3 4-Bit-Multiplizierer

Der 4-Bit-Multiplizierer gestaltet sich etwas komplexer in der Lösung als die vorherigen Aufgaben:

Unser Lösungsansatz ist, den Multiplikator mit den einzelnen Stellen (Bits) des Faktors zu multiplizieren (von rechts nach links). So erhalten wir immer den ursprünglichen Wert des Multiplikators oder 0 als Ergebnis.

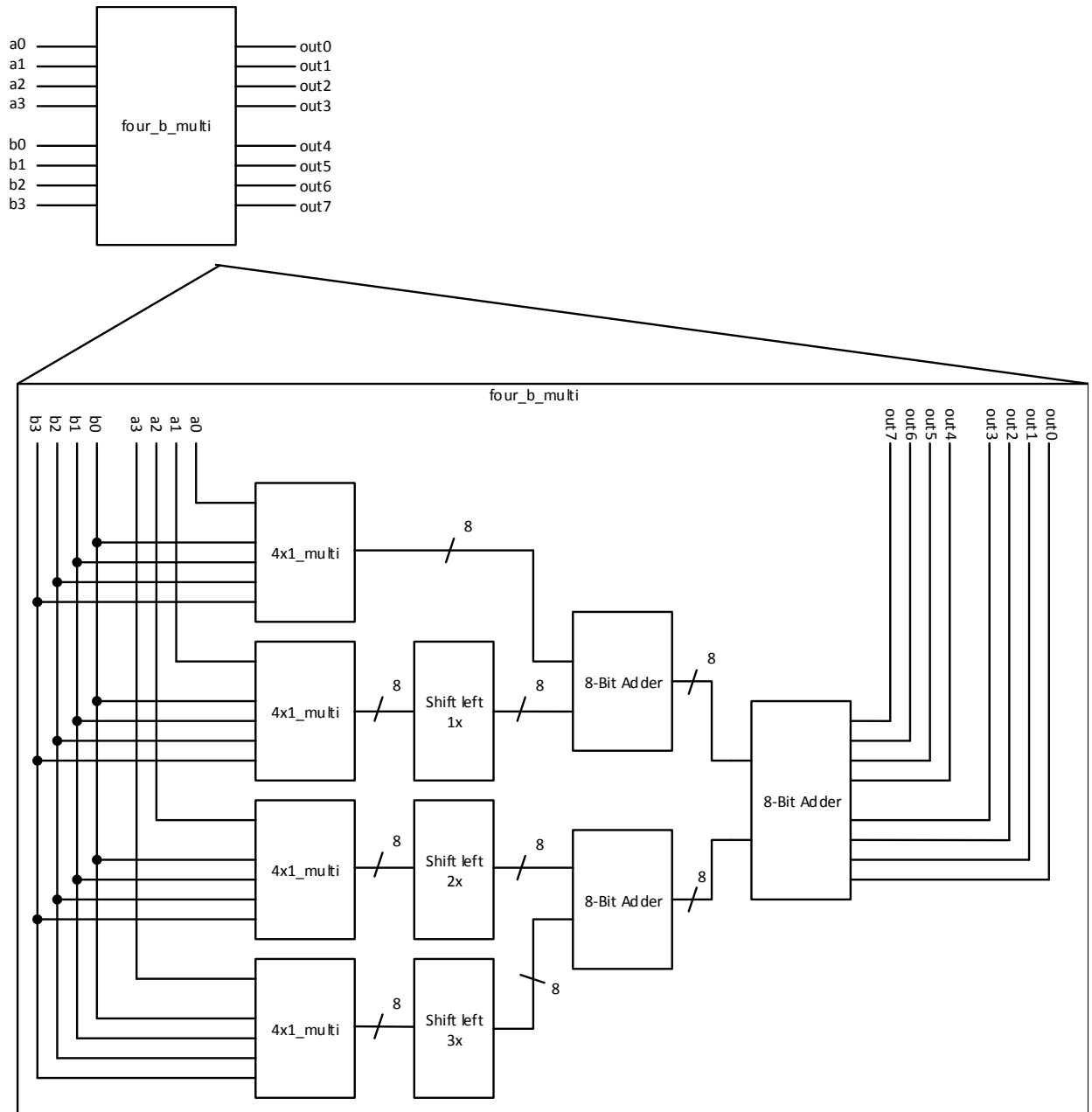Nach jeder Multiplikation die nächste Multiplikation um ein Bit nach links zu verschieben, sodass immer größere Zahlen entstehen. Anschließend werden alle Zwischenergebnisse in einem 8-Bit-Addierer zusammengerechnet und wir erhalten den multiplizierten Wert.



In dem folgenden Beispiel wird der prinzipielle Ablauf unserer Multiplikationsberechnung beschrieben:

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{Faktor} & = 1011 \\
 & \text{Multiplikator} & = 1101 \\
 \\
 1. \text{ Stelle d. Faktors} \cdot \text{Multiplikator} & = 1 \cdot 1101 \\
 & = 1101 \\
 \\
 2. \text{ Stelle d. Faktors} \cdot \text{Multiplikator} & = 1 \cdot 1101 \\
 & = 1101 \\
 & [\dots] \text{ mit Bitshift} & = 11010 \\
 \\
 3. \text{ Stelle d. Faktors} \cdot \text{Multiplikator} & = 0 \cdot 1101 \\
 & = 0 \\
 & [\dots] \text{ mit Bitshift} & = 0 \\
 \\
 4. \text{ Stelle d. Faktors} \cdot \text{Multiplikator} & = 1 \cdot 1101 \\
 & = 1101 \\
 & [\dots] \text{ mit Bitshift} & = 1101000 \\
 \\
 & \begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1101 \\
 \hline
 1101 \\
 +11010 \\
 +000000 \\
 +1101000 \\
 \hline
 1 \\
 +1111111 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}
 \end{array}$$

Die Zwischenergebnisse dieser Rechnung werden jeweils in den Signalen `tmp0` bis `tmp6` gespeichert.

Wir nutzen einen 8-Bit-Addierer, den wir in einer zusätzlichen Datei namens `eight_bit_adder.vhd` gespeichert haben, um die Zwischenergebnisse zu einem Gesamtergebnis zu addieren.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity four_b_multi is
5   port (

```

```
6      a0 : in STD_LOGIC;
7      a1 : in STD_LOGIC;
8      a2 : in STD_LOGIC;
9      a3 : in STD_LOGIC;
10     b0 : in STD_LOGIC;
11     b1 : in STD_LOGIC;
12     b2 : in STD_LOGIC;
13     b3 : in STD_LOGIC;
14     out0 : out STD_LOGIC;
15     out1 : out STD_LOGIC;
16     out2 : out STD_LOGIC;
17     out3 : out STD_LOGIC;
18     out4 : out STD_LOGIC;
19     out5 : out STD_LOGIC;
20     out6 : out STD_LOGIC;
21     out7 : out STD_LOGIC
22 );
23 end four_b_multi;
24
25 architecture four_b_multi_impl of four_b_multi is
26     component eight_bit_adder
27     Port (
28         a0 : in  STD_LOGIC;
29         a1 : in  STD_LOGIC;
30         a2 : in  STD_LOGIC;
31         a3 : in  STD_LOGIC;
32         a4 : in  STD_LOGIC;
33         a5 : in  STD_LOGIC;
34         a6 : in  STD_LOGIC;
35         a7 : in  STD_LOGIC;
36         b0 : in  STD_LOGIC;
37         b1 : in  STD_LOGIC;
38         b2 : in  STD_LOGIC;
39         b3 : in  STD_LOGIC;
40         b4 : in  STD_LOGIC;
41         b5 : in  STD_LOGIC;
42         b6 : in  STD_LOGIC;
43         b7 : in  STD_LOGIC;
44         s0 : out  STD_LOGIC;
45         s1 : out  STD_LOGIC;
46         s2 : out  STD_LOGIC;
47         s3 : out  STD_LOGIC;
48         s4 : out  STD_LOGIC;
49         s5 : out  STD_LOGIC;
50         s6 : out  STD_LOGIC;
51         s7 : out  STD_LOGIC;
52         c_out : out  STD_LOGIC);
53 end component;
54
```

```

55
56 -- Zusammenfassen der einzelnen Eingangsleitungen für b(0-3) zu einem
    Bitvektor
57 -- Vector wurde verwendet um das Programm uebersichtlicher zu halten und den
58 -- Zugriff auf b0 - b3 zu vereinfachen
59 signal b: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
60 -- Zur Zwischenspeicherung der carry bits
61 signal zero: STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
62
63 -- Hilfssignale um das die Ergebnisse der 1 bit multi. und des Shiften zu
    sichern
64 -- Es wurden acht bit verwendet um das Programm uebersichtlicher zu halten.
65 signal tmp0 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
66 signal tmp1 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
67 signal tmp2 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
68 signal tmp3 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
69
70 -- Temporäre Variablen für das aufsummieren der einzelnen Multiplikationen
71 -- Es wurden acht bit verwendet um das Programm uebersichtlicher zu halten.
72 signal tmp4 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
73 signal tmp5 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
74 signal tmp6 : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
75
76 begin
77 -- Eingangsleitungen b0,b1,b2,b3 in den Eingangsbitvektor b schreiben.
78 b(0) <= b0;
79 b(1) <= b1;
80 b(2) <= b2;
81 b(3) <= b3;
82 --Zuweisungen für zerodefinitionen!
83 zero(0) <= '0';
84 zero(1) <= '0';
85 zero(2) <= '0';
86
87 multiply : process (b, a0, a1, a2, a3)
88 begin
89     if(a0 = '1') then
90         tmp0 <= '0' & '0' & '0' & '0' & b;
91     else
92         tmp0 <= "00000000";
93     end if;
94
95     if(a1 = '1') then
96         tmp1 <= '0' & '0' & '0' & b & '0';
97     else
98         tmp1 <= "00000000";
99     end if;
100
101     if(a2 = '1') then
102         tmp2 <= '0' & '0' & b & '0' & '0';

```

```

103     else
104         tmp2 <= "00000000";
105     end if;
106
107     if(a3 = '1') then
108         tmp3 <= '0' & b & '0' & '0' & '0';
109     else
110         tmp3 <= "00000000";
111     end if;
112 end process;
113
114 -- Addition der zuvor bestimmten Zwischenergebnisse (Ergebnis in tmp6)
115 -- Verwendung von 8-bit Addierern um das Shiften einfacher zu handhaben
116 eba0: eight_bit_adder PORT MAP(
117     tmp0(0),tmp0(1),tmp0(2),tmp0(3),tmp0(4),tmp0(5),tmp0(6),tmp0(7),
118     tmp1(0),tmp1(1),tmp1(2),tmp1(3),tmp1(4),tmp1(5),tmp1(6),tmp1(7),
119     tmp4(0),tmp4(1),tmp4(2),tmp4(3),tmp4(4),tmp4(5),tmp4(6),tmp4(7),
120     zero(0));
121 eba1: eight_bit_adder PORT MAP(
122     tmp2(0),tmp2(1),tmp2(2),tmp2(3),tmp2(4),tmp2(5),tmp2(6),tmp2(7),
123     tmp3(0),tmp3(1),tmp3(2),tmp3(3),tmp3(4),tmp3(5),tmp3(6),tmp3(7),
124     tmp5(0),tmp5(1),tmp5(2),tmp5(3),tmp5(4),tmp5(5),tmp5(6),tmp5(7),
125     zero(1));
126 eba2: eight_bit_adder PORT MAP(
127     tmp4(0),tmp4(1),tmp4(2),tmp4(3),tmp4(4),tmp4(5),tmp4(6),tmp4(7),
128     tmp5(0),tmp5(1),tmp5(2),tmp5(3),tmp5(4),tmp5(5),tmp5(6),tmp5(7),
129     tmp6(0),tmp6(1),tmp6(2),tmp6(3),tmp6(4),tmp6(5),tmp6(6),tmp6(7),
130     zero(2));
131
132 -- Das Ergebnis tmp6 wird an den Ausgang out(0-7) gelegt!
133 out0 <= tmp6(0);
134 out1 <= tmp6(1);
135 out2 <= tmp6(2);
136 out3 <= tmp6(3);
137 out4 <= tmp6(4);
138 out5 <= tmp6(5);
139 out6 <= tmp6(6);
140 out7 <= tmp6(7);
141
142
143 end four_b_multi_impl;

```

Für Aufgabe 3: Vier-Bit-Addierer (eight_bit_adder.vhd)

Den Volladdierer und die Testbench des Volladdierers haben wir aus den auf StudIP hochgeladenen Dateien entnommen.

Der Acht-Bit-Addierer gestaltet sich als vergleichsweise unkompliziert. Wir führen die

einzelnen Additionen mit acht Volladdierern aus, die das Carry-Bit (tmp0 bis tmp7) des jeweils vorherigen Volladdierers nutzen, um die nächste Stelle des Ergebnisses zu berechnen. Jeder Volladdierer errechnet so das Ergebnis einer einzelnen Stelle.

Der Volladdierer ist in `full_adder.vhd` näher beschrieben.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity eight_bit_adder is
5      Port ( a0 : in  STD_LOGIC;
6            a1 : in  STD_LOGIC;
7            a2 : in  STD_LOGIC;
8            a3 : in  STD_LOGIC;
9            a4 : in  STD_LOGIC;
10           a5 : in  STD_LOGIC;
11           a6 : in  STD_LOGIC;
12           a7 : in  STD_LOGIC;
13           b0 : in  STD_LOGIC;
14           b1 : in  STD_LOGIC;
15           b2 : in  STD_LOGIC;
16           b3 : in  STD_LOGIC;
17           b4 : in  STD_LOGIC;
18           b5 : in  STD_LOGIC;
19           b6 : in  STD_LOGIC;
20           b7 : in  STD_LOGIC;
21           s0 : out STD_LOGIC;
22           s1 : out STD_LOGIC;
23           s2 : out STD_LOGIC;
24           s3 : out STD_LOGIC;
25           s4 : out STD_LOGIC;
26           s5 : out STD_LOGIC;
27           s6 : out STD_LOGIC;
28           s7 : out STD_LOGIC;
29           c_out : out STD_LOGIC);
30 end eight_bit_adder;
31
32 -- Der 8-Bit Adder verwendet den im studip bereitgestellten full_adder
33
34 architecture Behavioral of eight_bit_adder is
35     component full_adder
36         Port ( a : in  STD_LOGIC;
37               b : in  STD_LOGIC;
38               c_in : in  STD_LOGIC;
39               s : out STD_LOGIC;
40               c_out : out STD_LOGIC);
41     end component;
42
43     signal zero : STD_LOGIC := '0';
44     signal tmp0,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6 : STD_LOGIC;

```

```

45 begin
46
47     va0: full_adder PORT MAP(a => a0, b => b0, c_in => zero, s => s0,
48         c_out => tmp0);
49     va1: full_adder PORT MAP(a1,b1,tmp0,s1,tmp1);
50     va2: full_adder PORT MAP(a2,b2,tmp1,s2,tmp2);
51     va3: full_adder PORT MAP(a3,b3,tmp2,s3,tmp3);
52     va4: full_adder PORT MAP(a4,b4,tmp3,s4,tmp4);
53     va5: full_adder PORT MAP(a5,b5,tmp4,s5,tmp5);
54     va6: full_adder PORT MAP(a6,b6,tmp5,s6,tmp6);
55     va7: full_adder PORT MAP(a7,b7,tmp6,s7,c_out);
56
57 end Behavioral;

```

Für Aufgabe 3: Volladdierer (full_adder.vhd)

Der Volladdierer operiert auf folgende Weise:

a und b sind die zu addierenden Zahlen, c_in ist das Input-Carry, c_out das Output-Carry und s das Ergebnis der Addition.

$$s = a \vee b \vee c_{in}$$

$$c = (a \vee b) \wedge (a \vee c_{in}) \vee (b \wedge c_{in})$$

```

1  --Den Volladdierer und die Testbench des Volladdierers haben wir aus den auf
2  StudIP hochgeladenen Dateien entnommen.
3  library IEEE;
4  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5
6  entity full_adder is
7      Port ( a : in  STD_LOGIC;
8            b : in  STD_LOGIC;
9            c_in : in  STD_LOGIC;
10           s : out  STD_LOGIC;
11           c_out : out  STD_LOGIC);
12 end full_adder;
13
14 architecture Behavioral of full\_adder is
15 begin
16     s <= a xor b xor c_in;
17     c_out <= (a and b) or (a and c_in) or (b and c_in);
18 end Behavioral;

```

Aufgabe 3 Geisterfigur (ghost.vhd)

Wir nutzen 2 Inputs, den Bewegungssensor `move` und den Clock, um das Ergebnis der Outputs zu bestimmen.

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity ghost is
5     port (
6         -- Die Uhr, jede Sekunde gibt es eine steigende Flanke
7         clk : in STD_LOGIC;
8         -- Der Bewegungsmelder
9         move : in STD_LOGIC;
10        -- Die Lampen fuer die Augen
11        eyes : out STD_LOGIC;
12        -- Der Lautsprecher fuer das Gerassel der Ketten
13        chains : out STD_LOGIC;
14    end ghost;
```

Erneut nutzen wir Signale, damit die Werte zu Beginn der Simulation eindeutig sind. Dabei werden `speaker` für `chains` und `bulb` für `eyes` in jedem Clock-Cycle als Wert zugewiesen.

```
16 architecture ghost_impl of ghost is
17
18     -- Lokale Variablen, die abgefragt werden koennen. Die geschalteten Ausgaenge
19     -- ergeben zusammen einen Zustand,
20     -- dieser Zustand kann anhand der folgenden Variablen abgefragt werden!
21     signal speaker : std_logic := '0';
22     signal bulb : std_logic := '0';
23     -- Die Counter, die nach aktivieren von Move und deaktivieren von Move anfangen
24     -- zu zaehlen.
25     signal counterON : Integer := 0;
26     signal counterOFF : Integer := 0;
```

Nachdem der Bewegungssensor überprüft wurde, werden abhängig davon, ob Bewegung festgestellt wurde, verschiedene Signale hochgezählt, um die Tätigkeiten der Figur in korrekter Zeit und Reihenfolge ablaufen zu lassen. In Zeile 35-47 wird der Code bei Bewegung beschrieben und in Zeile 49-63 wird beschrieben, was passiert, wenn keine Bewegung festgestellt wurde.

Es wird jeweils `counterON` bzw. `counterOFF` genutzt, um den zeitlichen Ablauf zu definieren. So wird beispielsweise `bulb` auf 0 gesetzt, wenn `counterOff` 30 erreicht.

```
26 begin
27
28     Zustandsuebergangsschaltnetz: process(clk)
29     begin
30         -- Wir reagieren nur auf die steigende Taktflanke
```



```

31 if rising_edge(clk) then
32
33     if(move = '1') then -- Der Bewegungsmelder detektiert eine Bewegung!
34         counterON <= counterON + 1;
35         -- Wenn der Bewegungsmelder aktiviert ist und sowohl speaker
36         -- als auch bulb deaktiviert sind
37         -- muss der Counter auf 1 gesetzt werden und der speaker soll
38         -- aktiviert werden.
39         if(speaker = '0' AND bulb = '0') then
40             counterON <= 1;
41             speaker <= '1';
42         end if;
43
44         -- Sobald der speaker aktiviert ist soll es laut
45         -- aufgabenstellung 3 sekunden dauern, bis die bulb aktiviert
46         -- wird.
47         if(speaker = '1' AND bulb = '0') then
48             if(counterON = 3) then
49                 bulb <= '1';
50             end if;
51         end if;
52     end if;
53
54     if(move = '0') then-- Es kann keine Bewegung mehr festgestellt werden!
55         counterOFF <= counterOFF + 1;
56         -- Wenn der speaker und die bulb noch angeschaltet sind, soll
57         -- nach 10 Sekunden der speaker ausgeschaltet werden.
58         if(speaker = '1' AND bulb = '1') then
59             if (counterOFF = 10) then
60                 speaker <= '0';
61             end if;
62         end if;
63
64         -- Wenn der Speaker bereits ausgeschaltet ist, dauert es
65         -- weitere 20 Sekunden, bis die bulb deaktiviert wird!
66         if(speaker = '0' AND bulb = '1') then
67             if(counterOFF = 30) then
68                 bulb <= '0';
69             end if;
70         end if;
71
72         -- Wenn keine Bewegung detektiert wird und beide Ausgaenge
73         -- deaktiviert sind, wird der counter dauerhaft resetet!
74         if(speaker = '0' AND bulb = '0') then
75             counterOFF <= 0;
76         end if;
77     end if;
78 end if;
79 end process;

```

speaker und bulb müssen natürlich ihren Wert an die Outputs übergeben, die sie vertreten.

```
73 Ausgabeschaltnetz: process(bulb, speaker)
74 begin
75     chains <= speaker;
76     eyes <= bulb;
77 end process;
78
79 end ghost_impl;
```

Testbench: ghost.tb.vhd

Unsere Testbench überprüft, ob `ghost` beim üblichen Betriebsablauf die Outputs korrekt setzt.

Indem vor und nach dem Auslösen des Bewegungsmelders zu verschiedenen Zeitpunkten mir einer Assert-Abfrage überprüft wird, ob die Outputs zu genau diesem Clock-Cycle wie erwartet sind, können wir den gesamten Ablauf überprüfen.

Der erste und letzte Schritt unseres Tests überprüft, ob die Outputs 0 ausgeben. So können wir ein unerwartetes oder verspätetes Verhalten der Figur ausschließen.

Mit zahlreichen `report`-Befehlen bleibt der Tests gut verfolgbar, um mögliche Fehlerquellen zu entdecken.

```
1  --Das Testziel dieser Testbench ist ein Ablauf wie in der Aufgabenstellung
   beschrieben.
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
4
5  ENTITY ghost_tb IS
6  END ghost_tb;
7
8  ARCHITECTURE behavior OF ghost_tb IS
9
10     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
11
12     COMPONENT ghost
13     PORT(
14         clk : IN  std_logic;
15         move : IN  std_logic;
16         eyes : OUT std_logic;
17         chains : OUT std_logic
18     );
19     END COMPONENT;
20
21
22     --Inputs
23     signal clk : std_logic := '0';
24     signal move : std_logic := '0';
25
```

```
26      --Outputs
27      signal eyes : std_logic;
28      signal chains : std_logic;
29
30      -- Clock period definitions
31      constant clk_period : time := 1000 ms;
32
33 BEGIN
34
35      -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
36      uut: ghost PORT MAP (
37          clk => clk,
38          move => move,
39          eyes => eyes,
40          chains => chains
41      );
42
43      -- Clock process definitions
44      clk_process :process
45      begin
46          -- Die Taktflanke wird immer zu Beginn des Taktzyklus gegeben und nicht
47          -- erst zur hälfte des Taktzyklusses.
48          -- Damit lassen sich beim testen die Zeiten besser ablesen!
49          clk <= '1';
50          wait for clk_period/2;
51          clk <= '0';
52          wait for clk_period/2;
53      end process;
54
55      -- Stimulus process
56      stim_proc: process
57      begin
58          report "Beginn der Testbench!";
59          -- Testen wie sich die Schaltung nach dem einschalten erhält!
60          report "Testschritt 1 nichtstun";
61          wait for clk_period*1;
62          assert chains = '0' report "Kettengeraschel, soll aber nicht"
63              <=> severity warning;
64          assert eyes = '0' report "Augen Leuchten, sollen aber nicht"
65              <=> severity warning;
66
67          -- Testen, was passiert wenn eine Bewegung erkannt wird! Die
68          -- Ketten sollen aktiviert werden!
69          report "Testschritt 2 aktivieren des Bewegungsmelders";
70          move <= '1';
71          wait for clk_period*1; -- Zeit, bis die Schaltung auf das
72          -- geänderte Move reagieren kann!
73          assert chains = '1' report "Kein Kettengeraschel, soll aber"
74              <=> severity warning;
```

```

70         assert eyes = '0' report "Augen_Leuchten,_sollen_aber_nicht"
71             ↪ severity warning;
72
73         -- Testen ob die Augen nach 3 Sekunden aktiviert wurden!
74         report "Testschritt_3_Bewegungsmelder_3_Sekunden_aktiv";
75         wait for clk_period*3;
76         assert chains = '1' report "Kein_Kettengeraschel,_soll_aber"
77             ↪ severity warning;
78         assert eyes = '1' report "Augen_Leuchten_nicht,_sollen_aber"
79             ↪ severity warning;
80
81         -- Es wird getestet, ob es Änderungen gibt solange sich move
82         nicht ändert!
83         report "Testschritt_4_nichtstun";
84         wait for clk_period*10;
85         assert chains = '1' report "Kein_Kettengeraschel,_soll_aber"
86             ↪ severity warning;
87         assert eyes = '1' report "Augen_Leuchten_nicht,_sollen_aber"
88             ↪ severity warning;
89
90         -- Der Bewegungsmelder detektiert keine Bewegung mehr, die
91         Ketten und die Augen sollen aber weiter aktiv bleiben
92         report "Testschritt_5_Bewegungsmelder_nicht_mehr_aktiv";
93         move <= '0';
94         wait for clk_period*1; -- Zeit, bis die Schaltung auf das geänderte Move
95         reagieren kann!
96         assert chains = '1' report "Kein_Kettengeraschel,_soll_aber"
97             ↪ severity warning;
98         assert eyes = '1' report "Augen_Leuchten_nicht,_sollen_aber"
99             ↪ severity warning;
100
101         -- Nach 10 Sekunden sollen die Ketten deaktiviert werden!
102         report "Testschritt_6_Bewegungsmelder_10s_nicht_mehr_aktiv";
103         wait for clk_period*10;
104         assert chains = '0' report "Kein_Kettengeraschel,_soll_aber"
105             ↪ severity warning;
106         assert eyes = '1' report "Augen_Leuchten_nicht,_sollen_aber"
107             ↪ severity warning;
108
109         -- 29 Sekunden, nachdem keine Bewegungen mehr vorhanden sind,
110         sollen immer noch die Augen leuchten!
111         report "Testschritt_7_Bewegungsmelder_29s_nicht_mehr_aktiv";
112         wait for clk_period*19;
113         assert chains = '0' report "Kein_Kettengeraschel,_soll_aber"
114             ↪ severity warning;
115         assert eyes = '0' report "Augen_Leuchten_nicht,_sollen_aber"
116             ↪ severity warning;
117
118         -- Nach 31 Sekunden sollen dann auch endlich die Augen nicht
119         mehr leuchten
120         report "Testschritt_8_Bewegungsmelder_31s_nicht_mehr_aktiv";

```

```
105     wait for clk_period*2;
106         assert chains = '0' report "Kein_Kettengeraschel, soll aber"
           ↪ severity warning;
107         assert eyes = '0' report "Augen_Leuchten_nicht, sollen aber"
           ↪ severity warning;
108
109         report "Testbench_Beendet" severity failure;
110
111     wait;
112 end process;
113
114 END;
```